
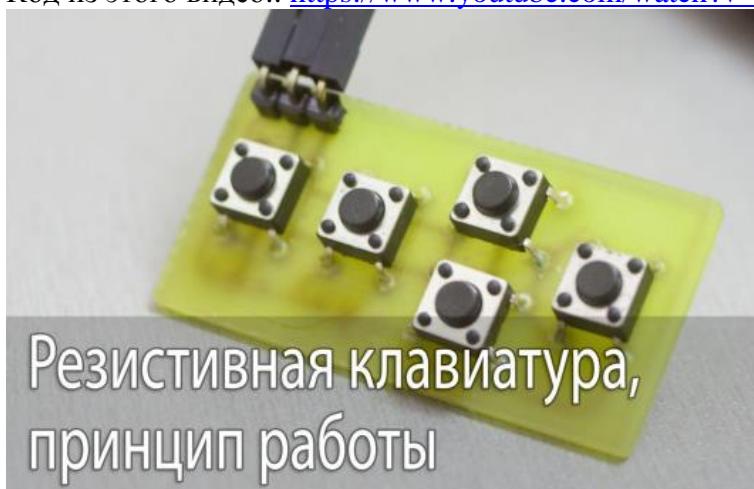


Резистивная клавиатура, принцип работы, код из видео

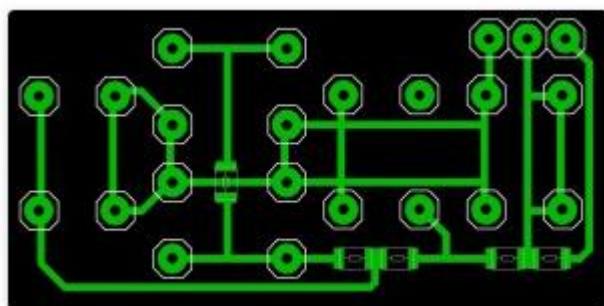Резистивная клавиатура или о том, как подключить кучу кнопок на один аналоговый вход ардуини.
Код из этого видео.: <https://www.youtube.com/watch?v=6aUEms-pg5I>





плата в формате [.lay](#)



номиналы резисторов можно подсмотреть на схеме LCD
шилда.

Input Buttons

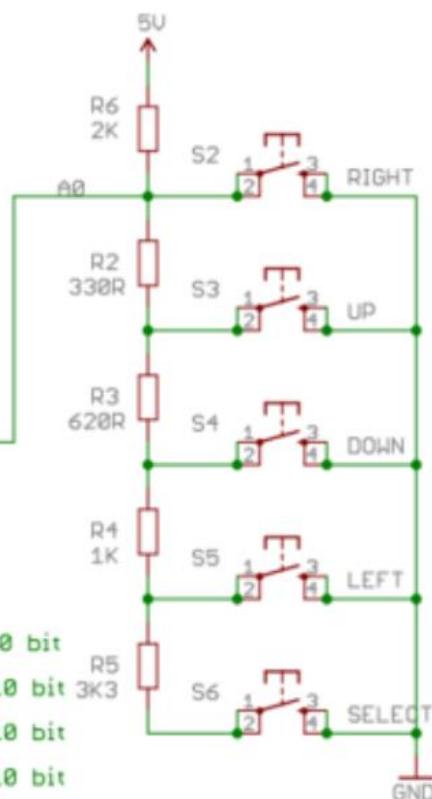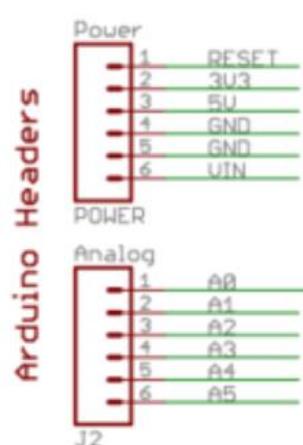

RIGHT: 0.00V : 0 @ 8bit ; 0 @ 10 bit
UP: 0.71V : 36 @ 8bit ; 145 @ 10 bit
DOWN: 1.61V : 82 @ 8bit ; 329 @ 10 bit
LEFT: 2.47V : 126 @ 8bit ; 505 @ 10 bit
SELECT: 3.62V : 185 @ 8bit ; 741 @ 10 bit

код

```
byte key() {
    int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 1;
    else if (val < 150) return 2;
    else if (val < 350) return 5;
    else if (val < 500) return 4;
    else if (val < 800) return 3;
    else return 0;
}

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // initialize serial communication at 9600 bits per second:
    Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    // read the input on analog pin 0:
    int sensorValue = analogRead(A0);
    // print out the value you read:
    Serial.print(key());
    Serial.print(" ");
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1);           // delay in between reads for stability
}
```

Запись опубликована [05.12.2015](#) в рубрике [Обзоры](#) с метками [.lay](#), [клавиатура](#).

<http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/05/rezistivnaya-klaviatura-princip-raboty/>